

适用于 3V 单端 ADC 的高侧电流分流 监控器电路

Art Kay


输入	ADC 输入	数字输出 ADS7042
-6A	0.3V	19A _H , 410 _d
+6A	2.7V	E66 _H , 3686 _d

电源		
AVDD/V _{REF}	DVDD	Vsup
3.0V	1.65V	40V

设计说明

电流分流监控器是经过优化的放大器，可在非常宽的共模范围内读取小分流电压。该示例应用使用 [INA190A4](#) 将 $\pm 6\text{A}$ 电流转换为 ADC 的 0V 至 3V 范围。请注意，这是具有 40V 共模范围的高侧电流测量。

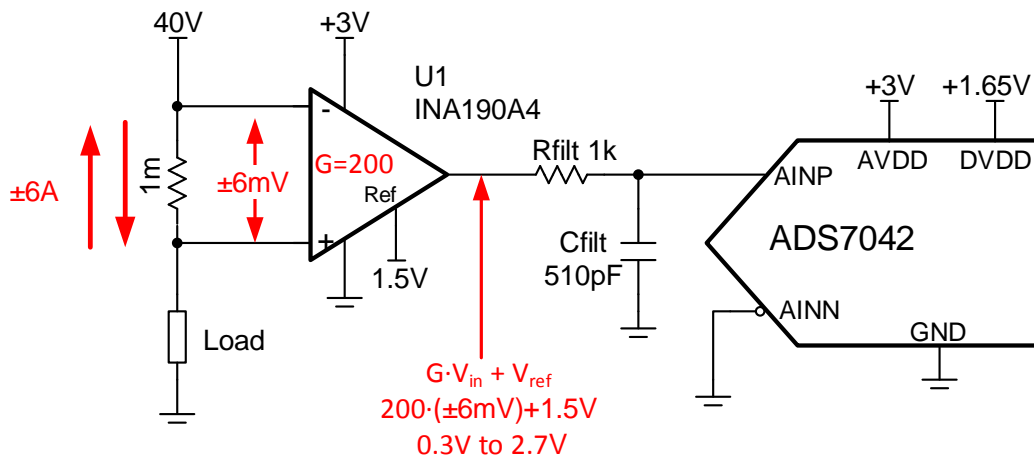《利用电流检测放大器解决当今电流检测设计难题》中介绍了有关电流检测的详细理论。与其他电流分流器件相比，INA190 具有极低的失调电压、偏置电流和漂移。凭借该出色的直流性能，可以在不影响精度的情况下实现更小的输入电压范围，因为与输入信号相比，失调电压较小。使用小分流电阻器是一个优点，因为在给定的电流水平下，对于较小的电阻器，分流器中消耗的功率较小。[ADS7042](#) 是具有 3V 模拟输入范围的 12 位 1MSPS SAR ADC。可以针对其他数据转换器和输入范围修改本文档中所示的设计。该设计可用于各种需要监控电流的应用，如笔记本电脑、手机和电池管理。



规格

规格	目标值	计算值	仿真值
瞬态趋稳	$< 0.5\text{LSB} = 366\mu\text{V}$	不适用	0.94 μV
噪声	不适用	3.5mVrms	3.16mV
带宽	不适用	33kHz	35kHz

设计说明

1. 分流电阻器 R_{SENSE} 的容差会转换为增益误差。根据您的误差预算选择容差。请注意，INA190A4 的最大指定增益误差为 0.3%，电阻器的常见容差为 0.5% 至 1.0%。
2. “组件选择”部分中介绍了分流电阻器选择。目标是在保持良好精度的同时最大程度地降低功率耗散。
3. 为 C_{FILT} 使用 COG 电容器，以最大程度地降低失真。
4. 示例设计用于双向电流源（例如 $\pm 6\text{A}$ ）。对于单向电流源（例如 0A 至 12A），可以采用类似的方法。主要区别在于基准输入引脚会接地，而不是连接到 $1/2V_{\text{REF}}$ 。

组件选择

1. Choose R_{sense} Resistor and find Gain for the current sense amplifier (bidirectional current)

$$R_{sh} < \frac{P_{max}}{(I_{max})^2} = \frac{50mW}{(6A)^2} = 1.38m\Omega$$

$$\text{Choose } R_{sh} = 1m\Omega$$

$$\pm V_{out(range)} = \pm \frac{V_{REF}}{2} = \pm \frac{3V}{2} = \pm 1.5V$$

$$G_{INA} = \frac{\pm V_{out(range)}}{I_{load(max)} \cdot R_{sh}} = \frac{\pm 1.5V}{6A \cdot 1m\Omega} = 250V/V$$

Select INA190A4, $G = 200V/V$, Common Mode Range: $-0.2V$ to $40V$

2. Calculate the current sense amplifier output range

$$V_{INA_outmax} = G_{INA} \cdot (I_{load(max)} \cdot R_{sh}) + \frac{V_{REF}}{2} = 200V/V \cdot (6A \cdot 1m\Omega) + \frac{3V}{2} = 2.7V$$

$$V_{INA_outmin} = G_{INA} \cdot (I_{load(min)} \cdot R_{sh}) + \frac{V_{REF}}{2} = 200V/V \cdot (-6A \cdot 1m\Omega) + \frac{5V}{2} = 0.3V$$

3. Find the INA190 output swing from the data sheet.

$$\text{Swing to Positive Rail} = 3V - 40mV = 2.96V$$

$$\text{Swing to Negative Rail} = 1mV$$

The output is scaled for 0.3V to 2.7V, so this design has significant margin.

If desired, a larger shunt resistor could be used to expand the usable range.

4. Offset Error impact on system error.

$$\text{OutputOffsetINA} = V_{os} \cdot \text{Gain} = 15\mu V \cdot 200 = 3mV$$


$$\text{OffsetADS7042} = 3\text{LSB} \cdot 366\mu V/\text{LSB} = 1.1mV$$

$$\text{TotalOffsetRSS} = \sqrt{(3mV)^2 + (1.1mV)^2} = 3.2mV$$

$$\text{Error}(\%FSR) = \frac{3.2mV}{3V} \cdot 100 = 0.11\% \text{ of FSR}$$


直流传输特性

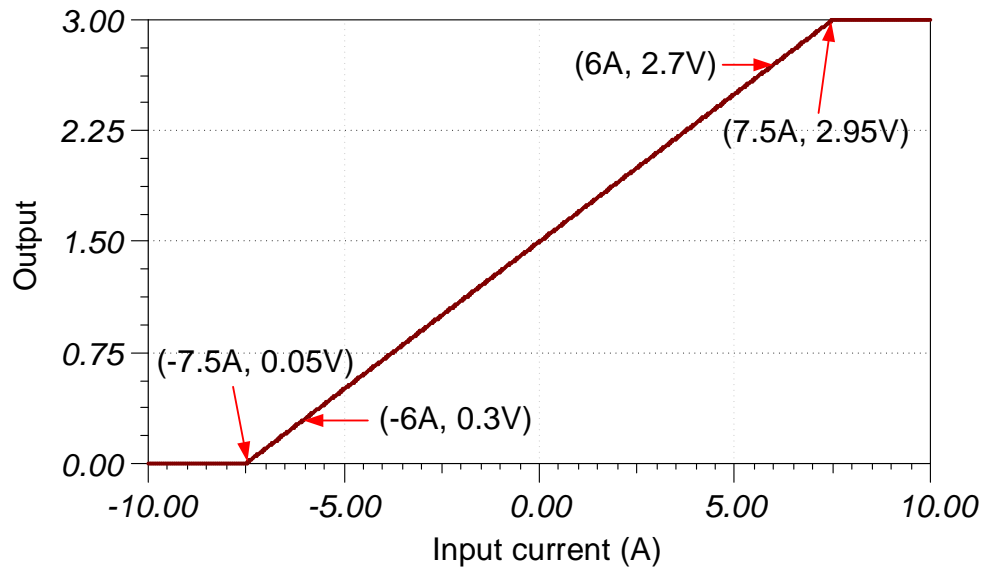下图展示了 -7.5A 至 $+7.5\text{A}$ 输入的线性输出响应。所需的线性范围为 $\pm 6\text{A}$ ，因此该电路符合设计裕度的要求。




交流传输特性

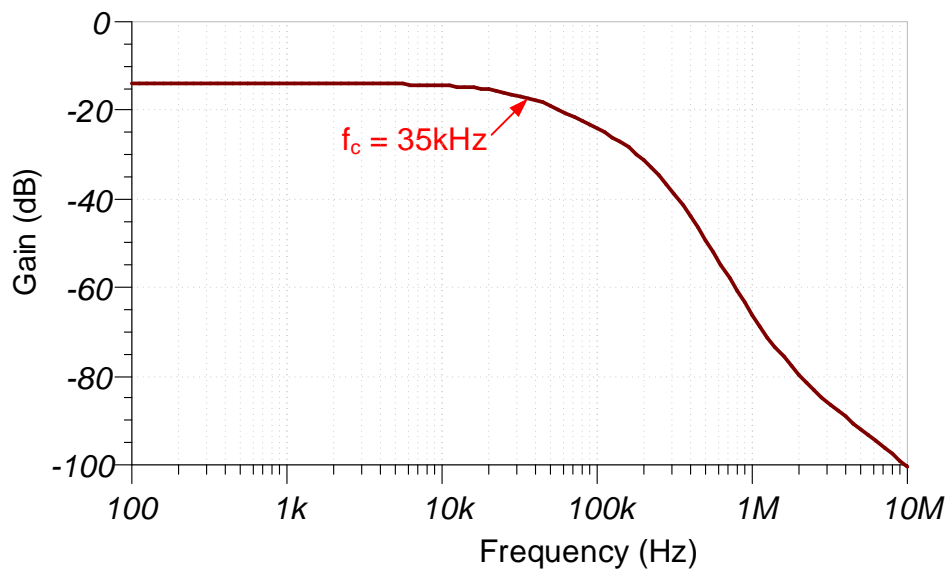数据表中指定的 INA190A4 带宽为 33kHz，这与仿真的 35kHz 带宽非常接近。输入 ADC 滤波器旨在最大程度地降低电荷反冲，并且不限制带宽 ($f_{c(\text{ADC filter})} = 312\text{kHz}$)。请观看《TI 高精度实验室 - 运算放大器：带宽 1》，了解有关该主题的更多详细信息。



瞬态 ADC 输入趋稳仿真

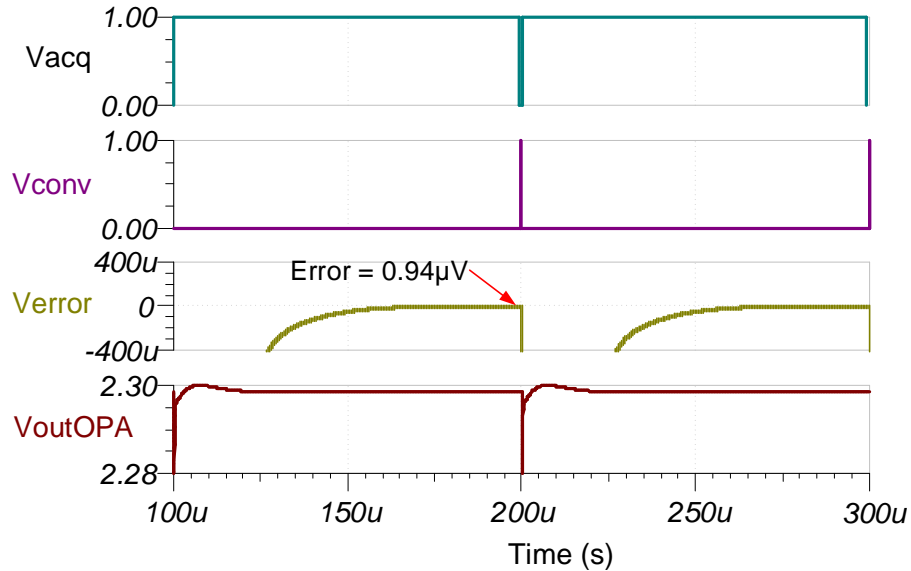针对 100kHz 采样率，为接近满量程的输入 ($V_{inADC} = 2.3V$) 执行了瞬态 ADC 仿真。请注意，需要调整采样率，因为 INA190 没有足够的带宽来响应 ADC 在最大采样率下的瞬态电荷反冲。请观看《SAR ADC 前端组件选择简介》，了解有关该主题的详细理论。




噪声仿真

噪声手工计算如下所示。该计算假设滤波器是一阶滤波器，但带宽模拟检查会显示更复杂的响应。

$$E_n = G_n \cdot e_n \cdot \sqrt{K_n \cdot f_c}$$

$$E_n = 200 \cdot 75 \text{ nV} / \sqrt{\text{Hz}} \cdot \sqrt{1.57 \cdot 35 \text{ kHz}} = 3.5 \text{ mVrms}$$

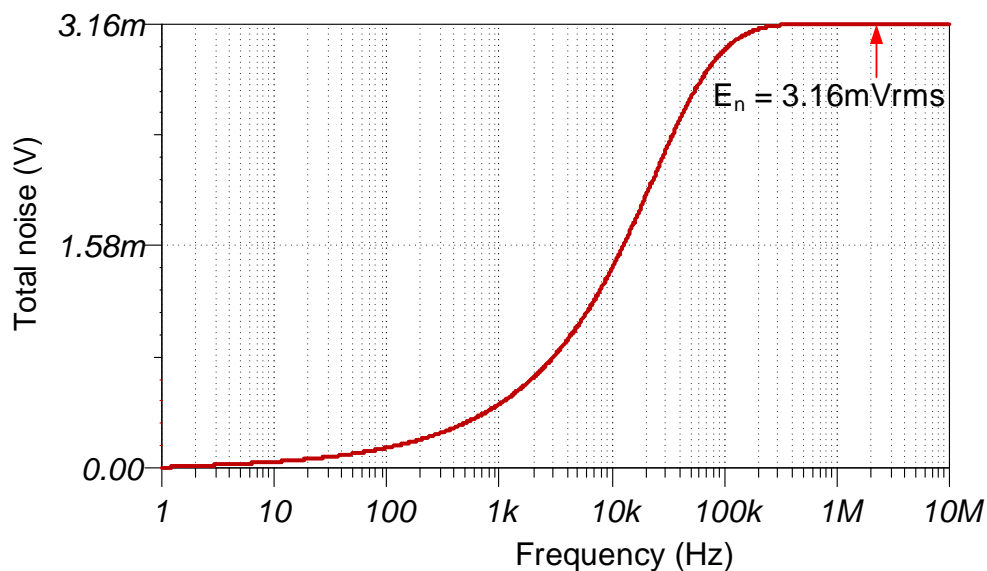请注意，计算结果与仿真结果之间匹配良好。请观看《TI 高精度实验室 - 运算放大器：噪声 4》，了解有关放大器噪声计算的详细理论，并观看《计算 ADC 系统的总噪声》，了解数据转换器噪声。



设计中采用的器件

器件	主要 特性	链接	其他可能的器件
ADS7042	12 位分辨率, SPI, 1MSPS 采样速率, 单端输入, AVDD/Vref 输入范围为 1.6V 至 3.6V。	http://www.ti.com.cn/product/cn/ADS7042	http://www.ti.com/adcs
INA190	低电源电压 (1.7V 至 5.5V), 宽共模范围 (-0.2V 至 40V), 低失调电压 ($V_{os} < 15\mu V$ 最大值), 低偏置电流 (500pA 典型值)。	http://www.ti.com.cn/product/cn/INA190	http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/current-sense/analog-output/products.html

设计参考资料

请参阅《[模拟工程师电路说明书](#)》，了解有关 TI 综合电路库的信息。

主要文件链接

TINA 源文件 – <http://www.ti.com/cn/lit/zip/sbac230>。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性 & 可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用 TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及 TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它 TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对 TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受 TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及 [ti.com.cn](http://www.ti.com.cn) 上或随附 TI 产品提供的其他可适用条款的约束。TI 提供所述资源并不扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2019 德州仪器半导体技术（上海）有限公司

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2019 德州仪器半导体技术（上海）有限公司