

**摘要**

本用户指南包含 TPS54627EVM-052 评估模块 (EVM) 以及 TPS54627 的信息，还包含 TPS54627EVM-052 的性能规格、原理图和物料清单。

内容

1 引言	3
2 性能规格汇总	4
3 更改	5
3.1 输出电压设定点	5
3.2 输出滤波器和闭环响应	5
4 测试设置和结果	6
4.1 输入/输出连接	6
4.2 启动步骤	6
4.3 效率	7
4.4 负载调整率	8
4.5 线性调整率	8
4.6 负载瞬态响应	9
4.7 输出电压纹波	9
4.8 输入电压纹波	10
4.9 启动	11
4.10 关断	12
5 电路板布局	13
5.1 布局	13
6 原理图、物料清单和参考文献	16
6.1 原理图	16
6.2 物料清单	17
6.3 参考文献	17
7 修订历史记录	17

插图清单

图 4-1. TPS54627EVM-052 效率	7
图 4-2. TPS54627EVM-052 轻负载效率	7
图 4-3. TPS54627EVM-052 负载调整率, $V_{IN} = 5V$, $V_{IN} = 12V$	8
图 4-4. TPS54627EVM-052 线性调整率	8
图 4-5. TPS54627EVM-052 负载瞬态响应	9
图 4-6. TPS54627EVM-052 输出电压纹波 ($I_{OUT} = 2A$)	9
图 4-7. TPS54627EVM-052 输出电压纹波 ($I_{OUT} = 100mA$)	10
图 4-8. TPS54627EVM-052 输入电压纹波	10
图 4-9. TPS54627EVM-052 相对于 V_{IN} 的启动波形 (具有 SS)	11
图 4-10. TPS54627EVM-052 相对于 EN 的启动波形 (具有 SS)	11
图 4-11. TPS54627EVM-052 相对于 V_{IN} 的关断波形 (具有 SS)	12
图 4-12. TPS54627EVM-052 相对于 EN 的关断波形 (具有 SS)	12
图 5-1. 顶层装配图	13
图 5-2. 顶层	13
图 5-3. 内层 1	14
图 5-4. 内层 2	14

商标

图 5-5. 底层.....	15
图 6-1. TPS54627EVM-052 原理图.....	16

表格清单

表 1-1. 输入电压和输出电流汇总.....	3
表 2-1. TPS54627EVM-052 性能规格汇总.....	4
表 3-1. 输出电压.....	5
表 4-1. 连接和测试点.....	6
表 6-1. 物料清单.....	17

商标

D-CAP2™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

TPS54627 是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器，需要少量的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器（如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型）进行了优化，支持快速瞬态响应，无需外部补偿。开关频率在内部设置为 650 kHz 的标称频率。TPS54627 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54627 实现高效率，并帮助在高输出电流下保持低结温。TPS54627 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 18V 输入电压源，提供高达 6A 的输出。输出电压范围为 0.76V 至 5.5V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS54627EVM-052 评估模块电路是单通道同步降压转换器，可通过 4.5V 至 18V 输入，以 6A 电流提供 1.05V 的电压。本用户指南介绍了 TPS54627EVM-052 的性能。

表 1-1. 输入电压和输出电流汇总

EVM	输入电压范围	输出电流范围
TPS54627EVM-052	$V_{IN} = 4.5V$ 至 18V	0A 至 6A

2 性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPS54627EVM-052 性能规格的汇总。除非另有说明，给出的规格适用于 $V_{IN} = 12V$ 输入电压和 $1.05V$ 输出电压。除非另有说明，所有测量的环境温度均为 $25^{\circ}C$ 。

表 2-1. TPS54627EVM-052 性能规格汇总

规格	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围 (V_{IN})		4.5	12	18	V
输出电压			1.05		V
工作频率	$V_{IN} = 12V, I_O = 1A$		650		kHz
输出电流范围		0		6	A
线性调整率	$I_O = 1A$		± 0.3		%
负载调节	$V_{IN} = 12V$		± 0.15		%
过流限值	$V_{IN} = 12V, L_O = 1.5\mu H$	6.7	7.3	8.9	A
输出纹波电压	$V_{IN} = 12V, I_O = 2A$		20		mV _{PP}
最大效率	$V_{IN} = 5V, I_O = 1.0A$		91.3		%

3 更改

这些评估模块旨在帮助了解 TPS54627 的特性。此模块可能会做出一些修改。

3.1 输出电压设定点

要更改 EVM 的输出电压，需要更改电阻器 R1 的值。更改 R1 的值可以更改 0.765V 以上的输出电压。特定输出电压的 R1 值可以使用[方程式 1](#) 计算得出。

对于 0.76V 至 5.5V 的输出电压：

$$V_O = 0.765 \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \quad (1)$$

表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R1 阻值。可使用前馈电容器 (C4) 来提高相位裕度。前馈电容器对于 1.8V 或更高的高输出电压最有效。印刷电路板 (PCB) 上提供了此元件 (C4) 的焊盘。请注意，[表 3-1](#) 中给出的电阻值是标准值，并不是使用[方程式 1](#) 计算出的准确值。

表 3-1. 输出电压

输出电压 (V)	R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	C4 (pF) ⁽¹⁾			L1 (μH)			C9 + C10 +C11 (μF)	
			最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	最大值
1	6.81	22.1	5	150	220	1.0	1.5	4.7	22	68
1.05	8.25	22.1	5	150	220	1.0	1.5	4.7	22	68
1.2	12.7	22.1	5		100	1.0	1.5	4.7	22	68
1.5	21.5	22.1	5		68	1.0	1.5	4.7	22	68
1.8	30.1	22.1	5		22	1.2	1.5	4.7	22	68
2.5	49.9	22.1	5		22	1.5	2.2	4.7	22	68
3.3	73.2	22.1	2		22	1.8	2.2	4.7	22	68
5	124	22.1	2		22	2.2	3.3	4.7	22	68

(1) 可选

3.2 输出滤波器和闭环响应

TPS54627 依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。[表 3-1](#) 中给出了常见输出电压下的建议输出滤波器元件。其他输出滤波器元件值可能会提供可接受的闭环特性。提供 R3 和 TP4 是为了方便断开控制环路并测量闭环响应。

4 测试设置和结果

本部分介绍如何正确连接、设置和使用 TPS54627EVM-052。另外还包括评估模块的典型测试结果及效率、输出负载调整率、输出线性调整率、负载瞬态响应、输出电压纹波、输入电压纹波、启动和开关频率。

4.1 输入/输出连接

如表 4-1 中所示，TPS54627EVM-052 附带输入和输出连接器以及测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 6A。必须尽可能减少导线长度以降低线损。测试点 TP1 可监测 V_{IN} 输入电压，而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP9 作为接地基准的情况下，TP8 用于监测输出电压。

表 4-1. 连接和测试点

参考标识符	功能
J1	V_{IN} (请参阅表 1-1, 了解 V_{IN} 范围)
J2	V_{OUT} , 2A 时为 1.05V (最大值)
JP1	EN 控制。将 EN 连接至 OFF 可禁用，将 EN 连接至 ON 可启用。
TP1	V_{IN} 连接器上的 V_{IN} 测试点
TP2	V_{IN} 连接器上的 GND 测试点
TP3	EN 测试点
TP4	环路响应测量测试点
TP5	VREG5 测试点
TP6	开关节点测试点
TP7	模拟地测试点
TP8	V_{OUT} 连接器上的输出电压测试点
TP9	V_{OUT} 连接器上的接地测试点

4.2 启动步骤

- 确保将 JP1 (使能控制) 处的跳线从 EN 设置为 OFF。
- 向 J1 处的 VIN 和 PGND 端子施加适当的 VIN 电压。
- 移动 JP1 (使能控制) 处的跳线以覆盖 EN 和 ON。EVM 会启用输出电压。

4.3 效率

图 4-1 显示了 TPS54627EVM-052 在 25°C 环境温度条件下的效率。

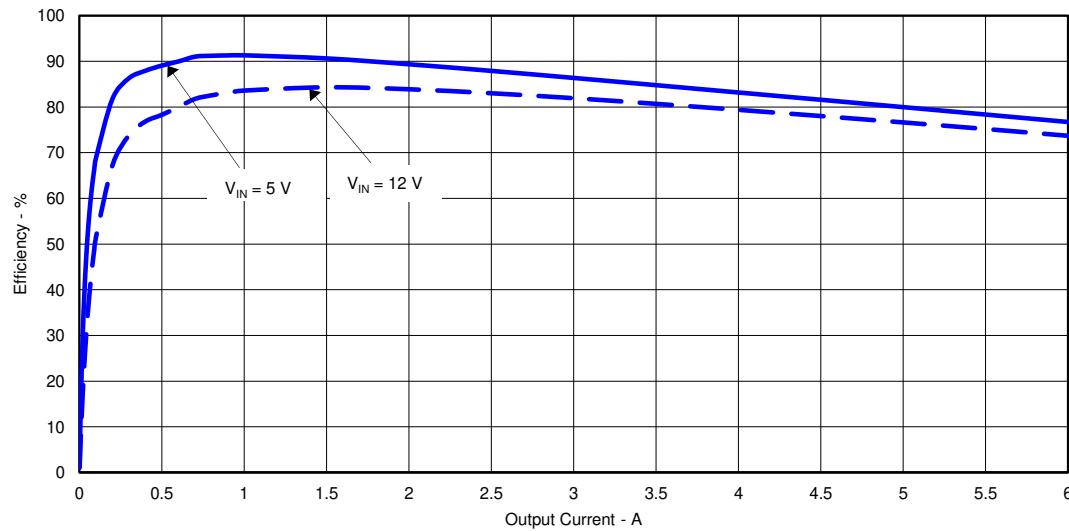


图 4-1. TPS54627EVM-052 效率

图 4-2 显示了 TPS54627EVM-052 在 25°C 环境温度条件下的轻负载效率。

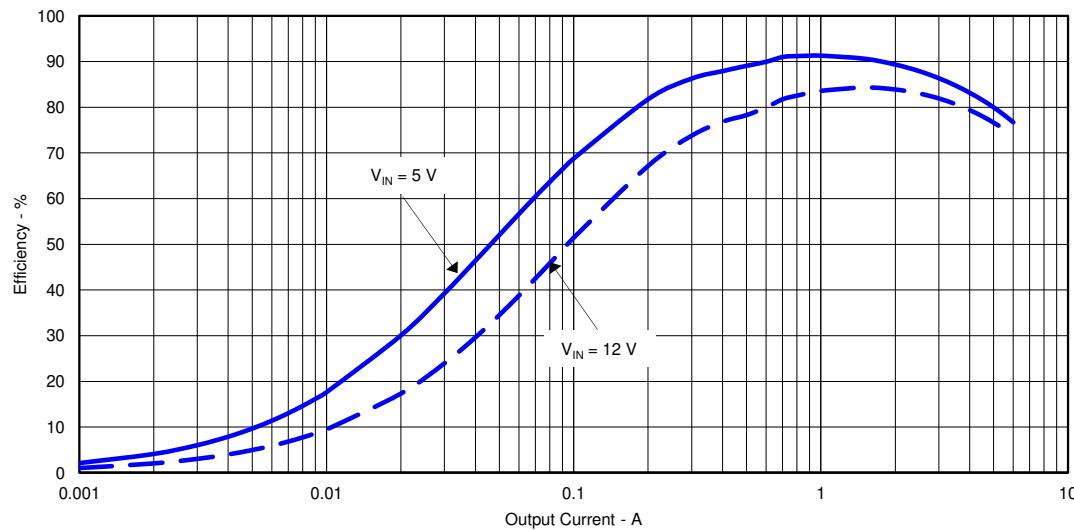


图 4-2. TPS54627EVM-052 轻负载效率

4.4 负载调整率

图 4-3 中显示了 TPS54627EVM-052 的负载调整率。

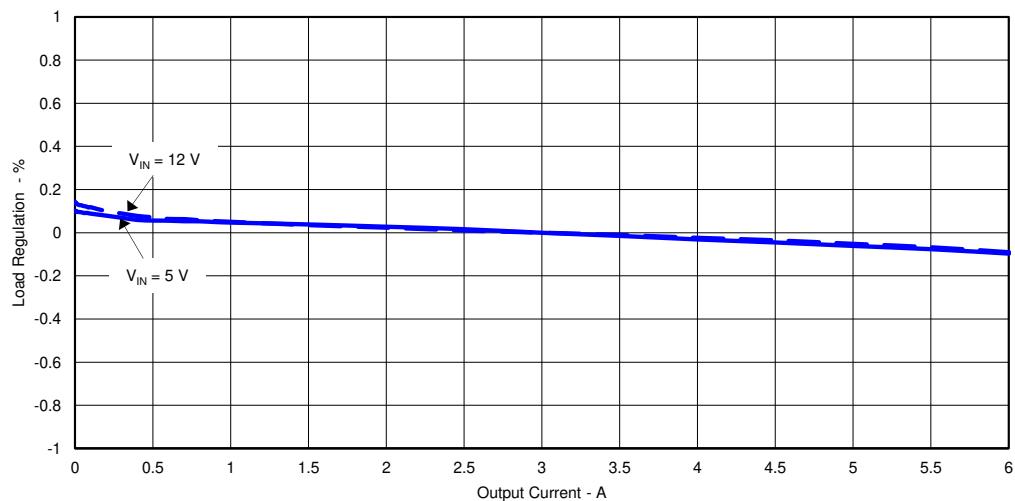


图 4-3. TPS54627EVM-052 负载调整率 , $V_{IN} = 5\text{V}$, $V_{IN} = 12\text{V}$

4.5 线性调整率

图 4-4 显示了 TPS54627EVM-052 的线性调整率。

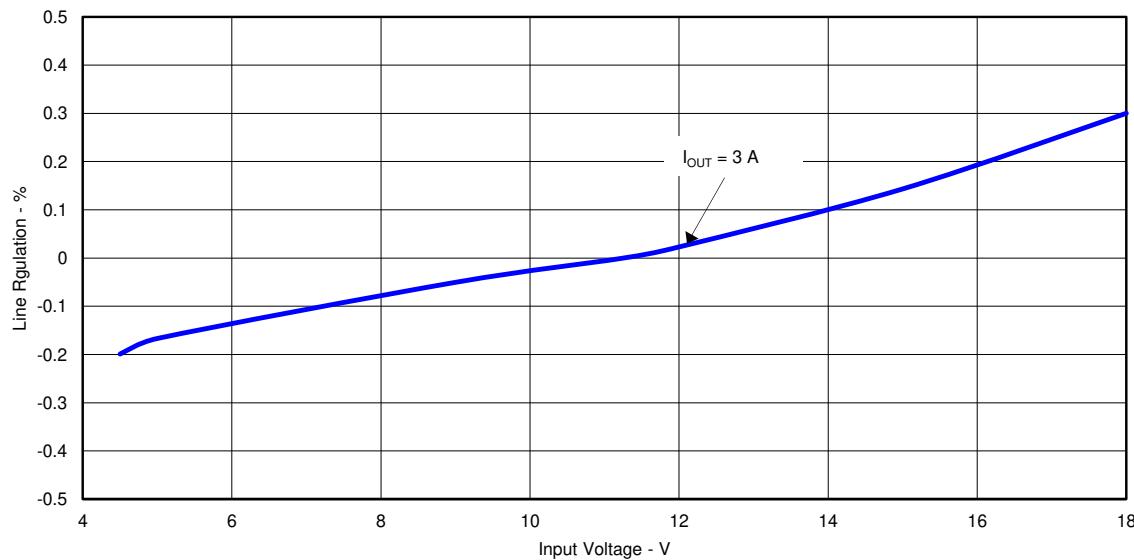


图 4-4. TPS54627EVM-052 线性调整率

4.6 负载瞬态响应

图 4-5 显示了 TPS54627EVM-052 对负载瞬态的响应。电流阶跃为 1.5A 至 4.5A。总峰峰值电压变化如图所示。

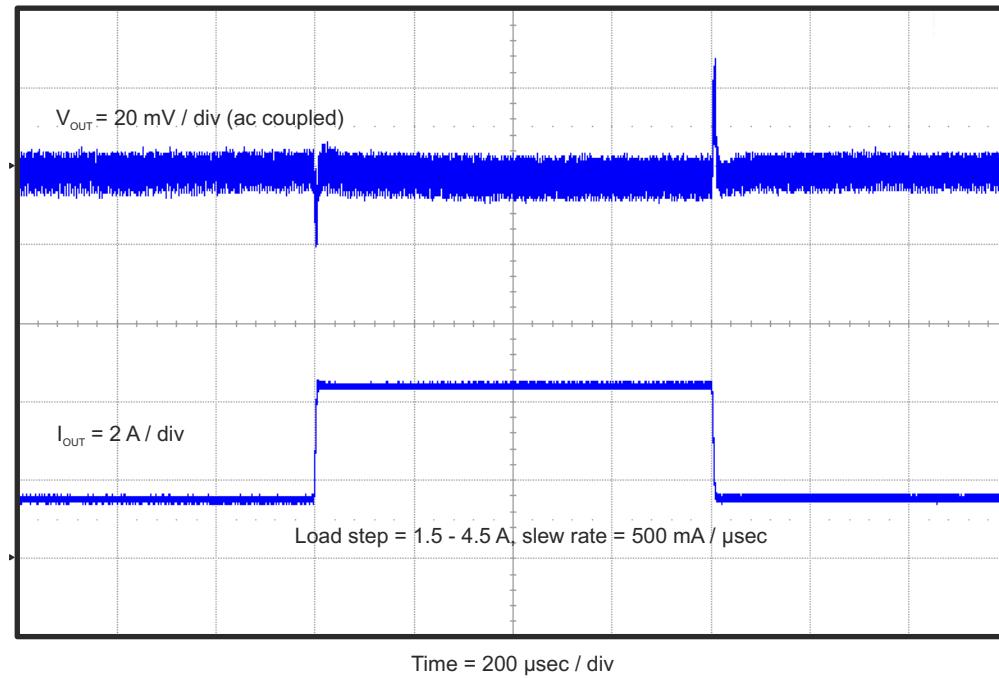


图 4-5. TPS54627EVM-052 负载瞬态响应

4.7 输出电压纹波

图 4-6 显示了 TPS54627EVM-052 的输出电压纹波。输出电流为额定满载 6 A。

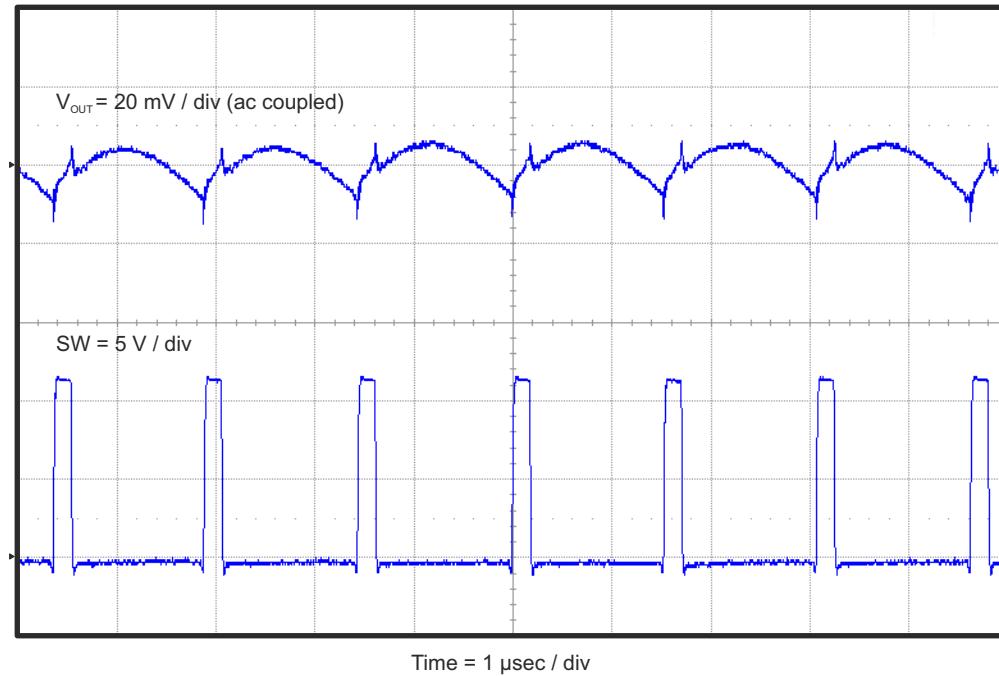


图 4-6. TPS54627EVM-052 输出电压纹波 ($I_{OUT} = 2A$)

图 4-7 显示了 TPS54627EVM-052 的输出电压纹波。输出电流为 100 mA。

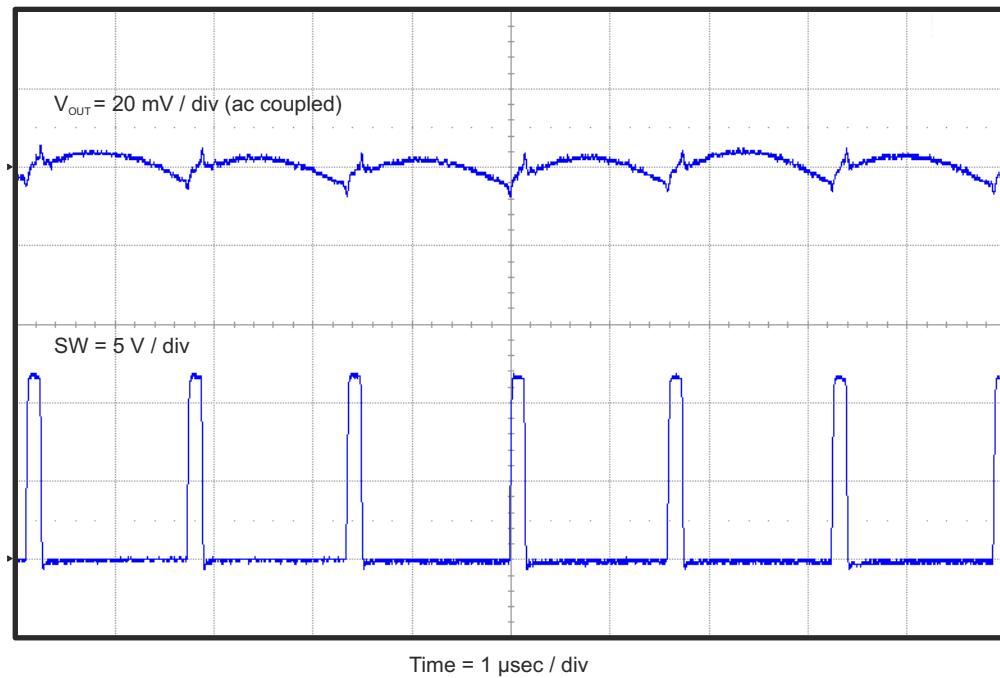


图 4-7. TPS54627EVM-052 输出电压纹波 ($I_{OUT} = 100mA$)

4.8 输入电压纹波

图 4-8 显示了 TPS54627EVM-052 输入电压纹波。输出电流为额定满载 6 A。

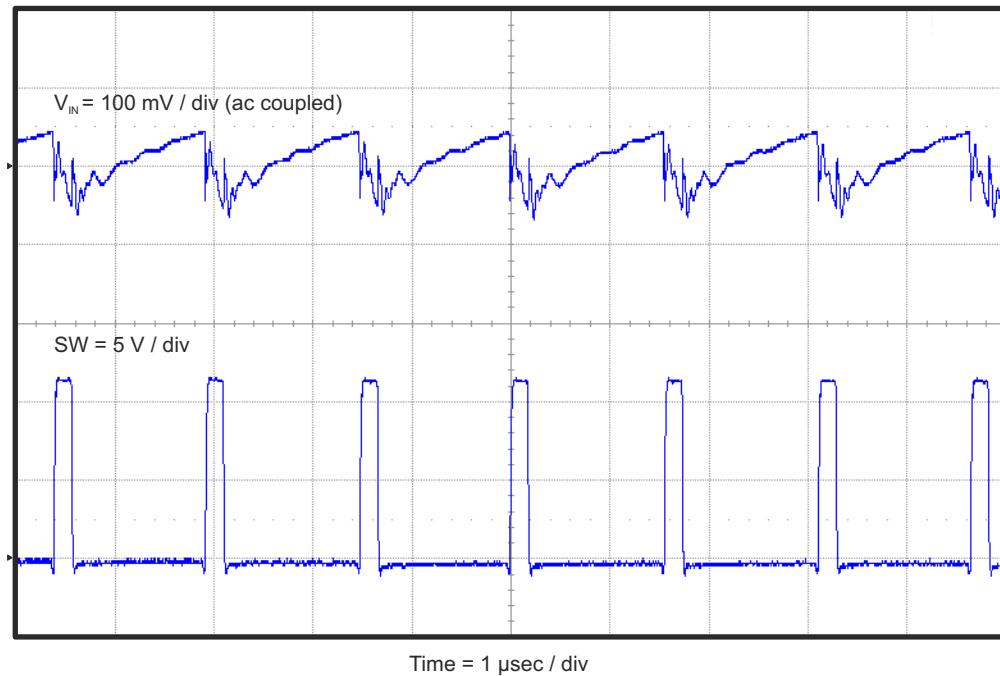


图 4-8. TPS54627EVM-052 输入电压纹波

4.9 启动

图 4-9 和图 4-10 中显示了 TPS54627EVM-052 相对于 V_{IN} 和 EN 的启动波形。 $R_{LOAD} = 1 \Omega$ 。

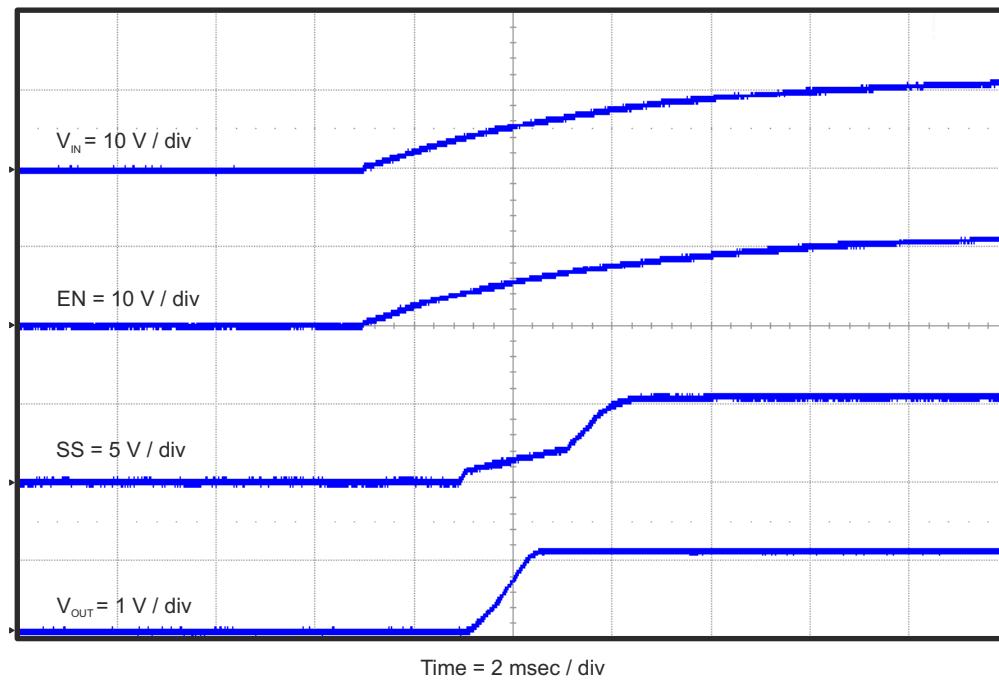


图 4-9. TPS54627EVM-052 相对于 V_{IN} 的启动波形 (具有 SS)

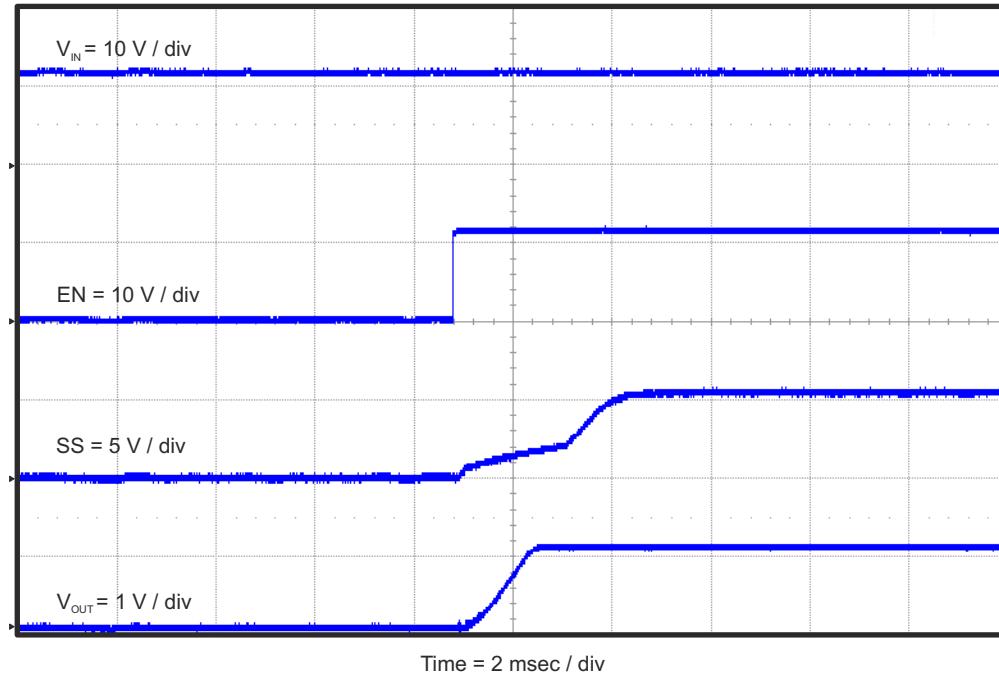


图 4-10. TPS54627EVM-052 相对于 EN 的启动波形 (具有 SS)

4.10 关断

图 4-11 和图 4-12 中显示了 TPS54627EVM-052 相对于 V_{IN} 和 EN 的关断波形。 $R_{LOAD} = 1 \Omega$ 。

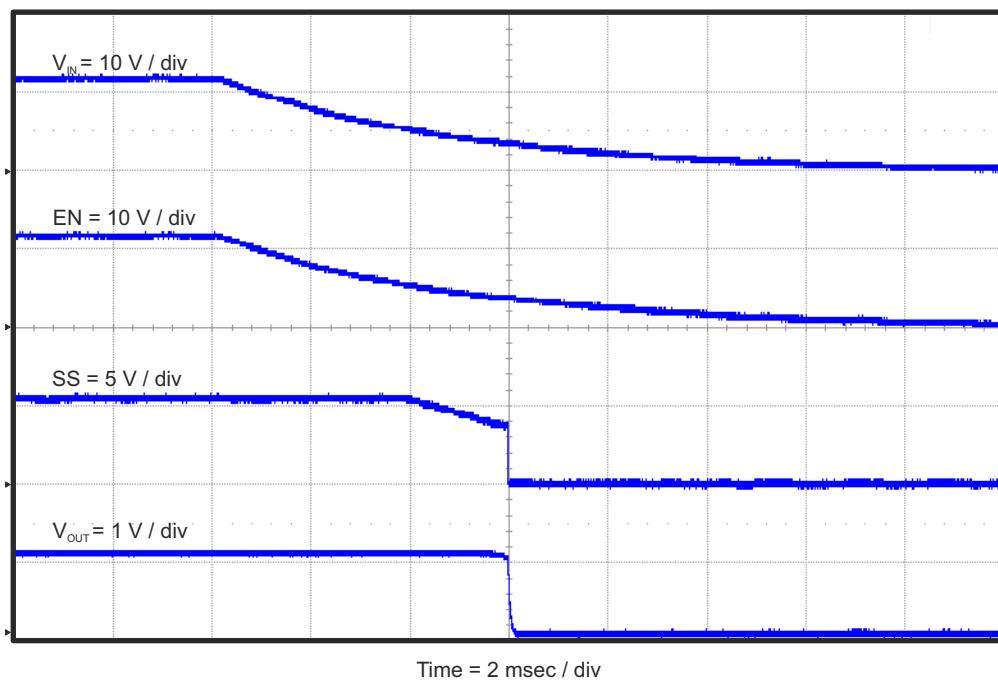


图 4-11. TPS54627EVM-052 相对于 V_{IN} 的关断波形 (具有 SS)

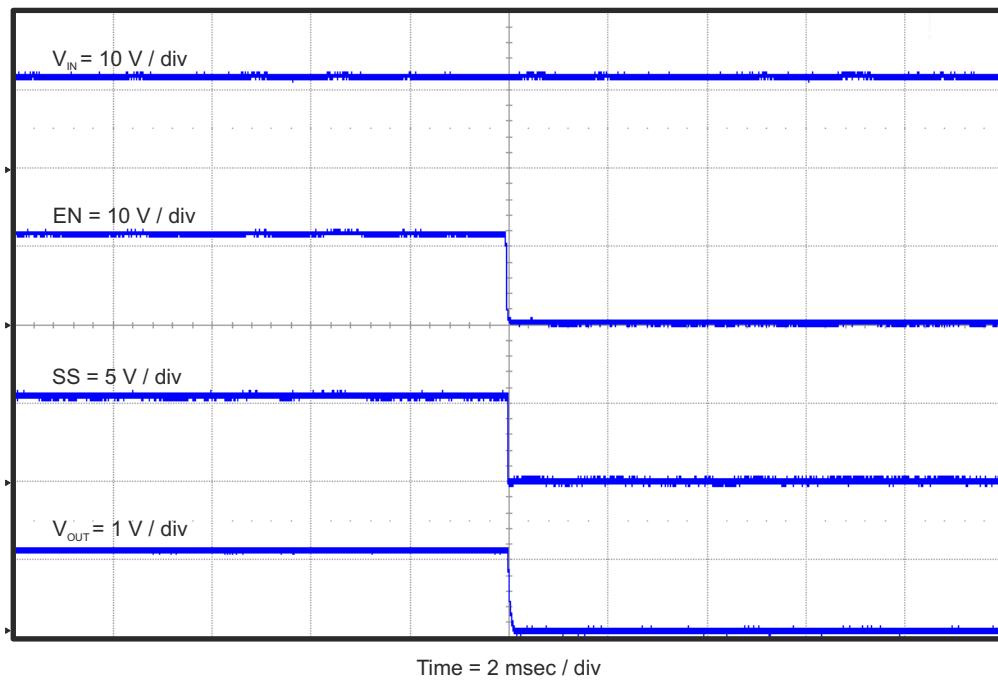


图 4-12. TPS54627EVM-052 相对于 EN 的关断波形 (具有 SS)

5 电路板布局

本节提供 TPS54627EVM-052 的说明，以及电路板布局布线和分层图解。

5.1 布局

图 5-1 至图 5-5 显示了 TPS54627EVM-052 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。另外，顶层还有 TPS54628 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器尽可能位于 IC 附近。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。顶部提供了模拟地 (GND) 区域。模拟地 (GND) 和电源地 (PGND) 在顶层 C6 附近的单点处连接。两个内层完全用作电源接地层。底层主要是电源地。布线还会将 VIN 连接到使能控制跳线、VREG5 测试点，以及 VOUT 到电压设定点分压器网络的反馈布线。

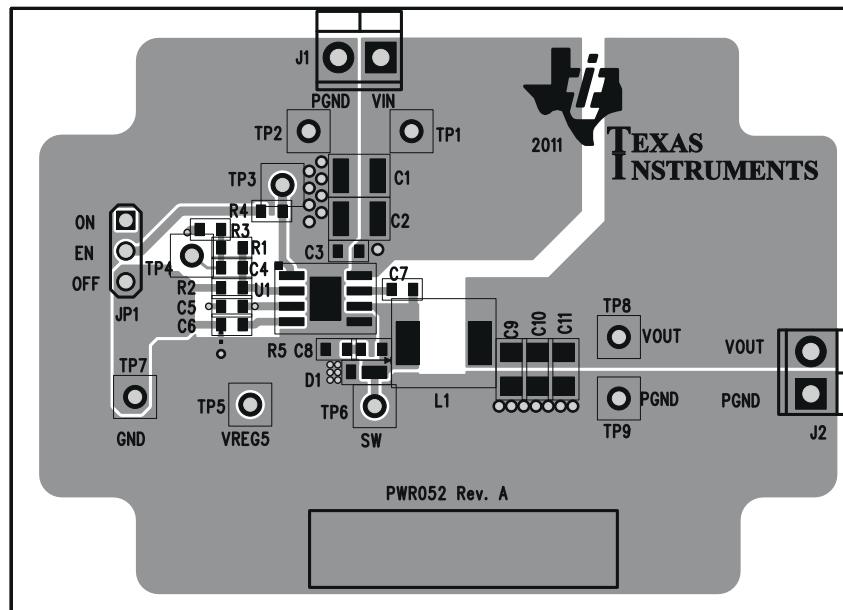


图 5-1. 顶层装配图

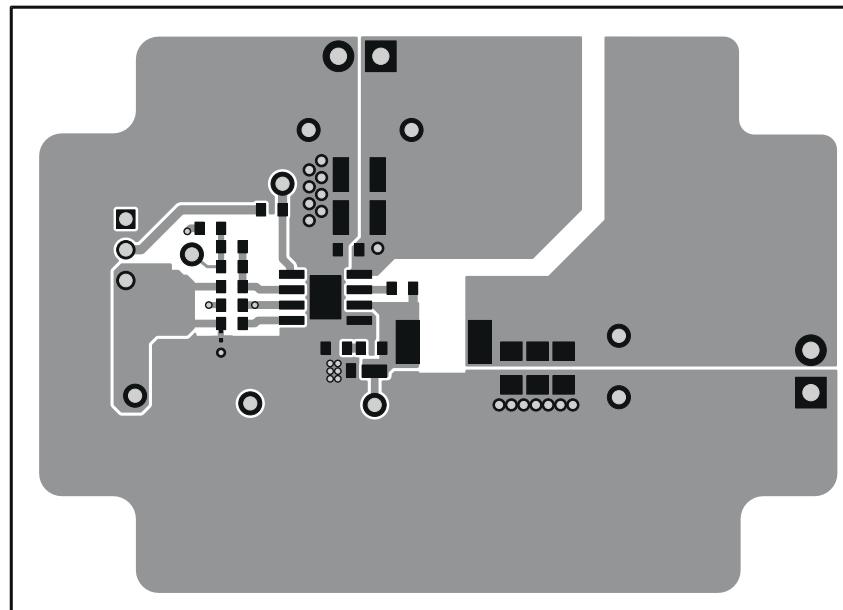


图 5-2. 顶层

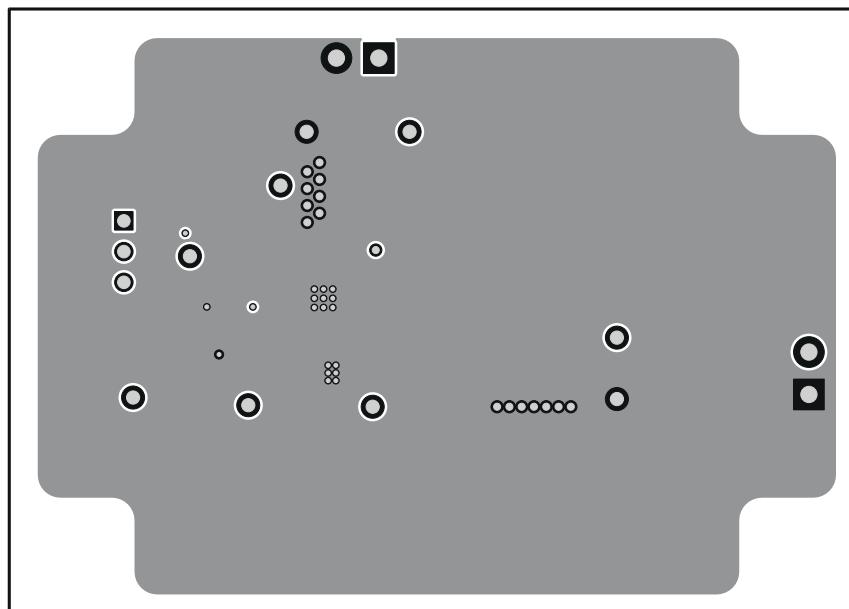


图 5-3. 内层 1

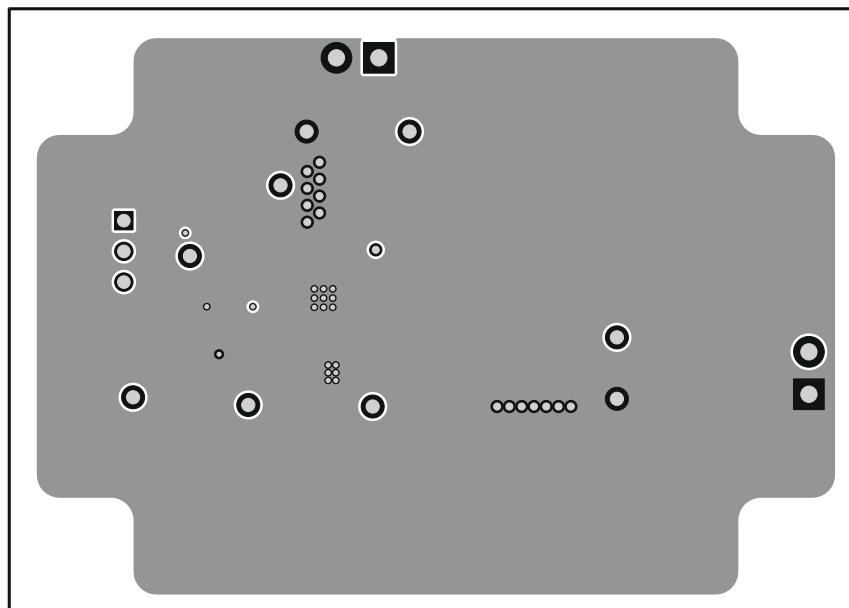


图 5-4. 内层 2

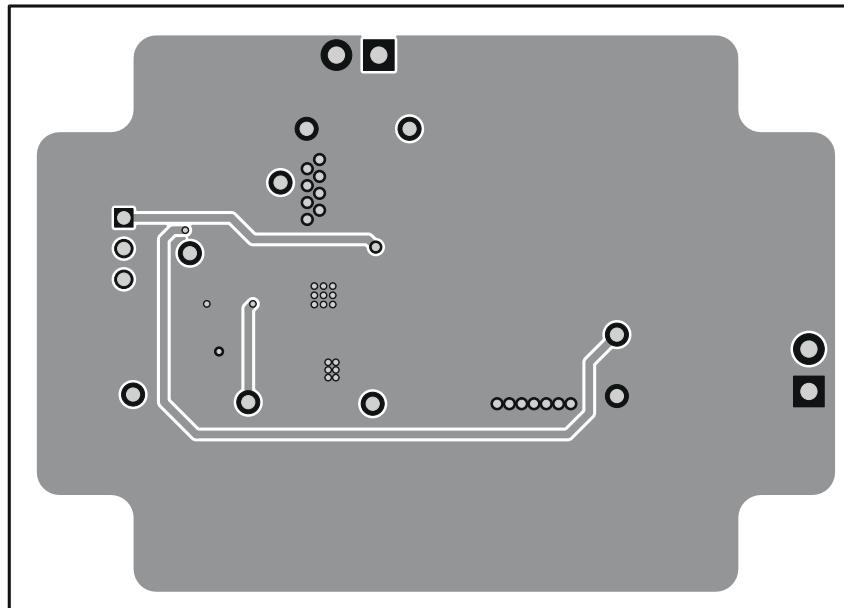


图 5-5. 底层

6 原理图、物料清单和参考文献

6.1 原理图

图 6-1 是 TPS54627EVM-052 的原理图。

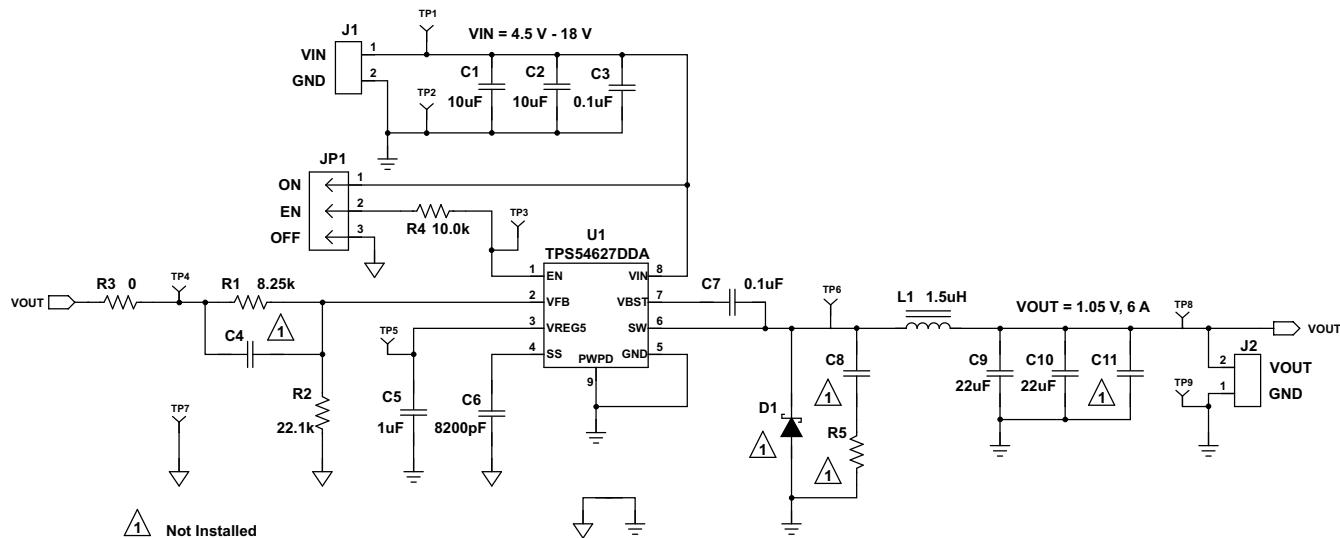


图 6-1. TPS54627EVM-052 原理图

6.2 物料清单

表 6-1. 物料清单

参考指示符	数量	值	说明	尺寸	器件型号	制造商
C1, C2	2	10 μ F	电容，陶瓷，25V, X5R, 20%	1210	Std	Std
C3、C7	2	0.1 μ F	电容，陶瓷，50V, X7R, 10%	0603	Std	Std
C4、C8	0	开路	电容，陶瓷	0603	Std	Std
C5	1	1 μ F	电容，陶瓷，16V, X7R, 10%	0603	Std	Std
C6	1	8200pF	电容，陶瓷，25V, X7R, 10%	0603	Std	Std
C9、C10	2	22 μ F	电容，陶瓷，6.3V, X5R, 20%	1206	C3216X5R0J226M	TDK
C11	1	开路	电容，陶瓷	1206	Std	Std
D1	0	开路	二极管，0.5A, 30V, 2 引脚	TUMD2	RSX051VA-30	Rohm
J1、J2	2	ED555/2DS	端子块，2 引脚，6A, 3.5mm	0.27 x 0.25 英寸	ED555/2DS	Sullins
JP1	1	PEC03SAAN	插头，公头 3 引脚，100mil 间距	0.100 英寸 x 3	PEC03SAAN	Sullins
L1	1	1.5 μ H	电感器，SMT，11.6A, 10.67 毫欧	0.256 英寸 x 0.280 英寸	SPM6530T-1R5M100	TDK
R1	1	8.25k	电阻，贴片，1/16W, 1%	0603	Std	Std
R2	1	22.1k	电阻，贴片，1/16W, 1%	0603	Std	Std
R3、R5	2	0	电阻，贴片，1/16W, 1%	0603	Std	Std
R4	1	10.0k Ω	电阻，贴片，1/16W, 1%	0603	Std	Std
R5	0	开路	电阻，贴片，1/16W, 1%	0603	Std	Std
TP1、TP3、 TP4、TP5、 TP6、TP8	3	5000	测试点，红色，通孔式颜色编码	0.100 x 0.100 英寸	5000	Keystone
TP2、TP7、 TP9	3	5001	测试点，黑色，通孔式颜色编码	0.100 x 0.100 英寸	5001	Keystone
U1	1	TPS54627DDA	IC, 4.5V 至 18V 输入, 6A 同步降压转换器	SO8[DDA]	TPS54627DDA	TI
-	1		分流器，100mil，黑色	0.100	929950-00	3M
-	1		PCB		PWR056	不限

6.3 参考文献

德州仪器 (TI) , [TPS54627 4.5V 至 18V 输入、6A 同步降压转换器数据表](#)

7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (April 2013) to Revision A (August 2021)	Page
• 更新了用户指南的标题.....	3
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	3
• 编辑了用户指南，使之更清晰.....	3

重要声明和免责声明

TI 提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款 (<https://www.ti.com/legal/termsofsale.html>) 或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2021, 德州仪器 (TI) 公司

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2022, 德州仪器 (TI) 公司